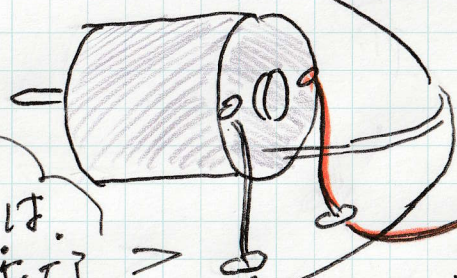


電気回路の組立て方

風力発電機
本体



リード線は、
お川のあたり
から出してネ。

みの虫
クリップ
(色は自由)

赤 (プラス)

黒 (マイナス)

この
抵抗：向きは
ありません

LED

☆長い足がプラス側


この
電圧を
読み取り



テスター

V:電圧(直流)

20ボルトの
レンジを使うヨ。

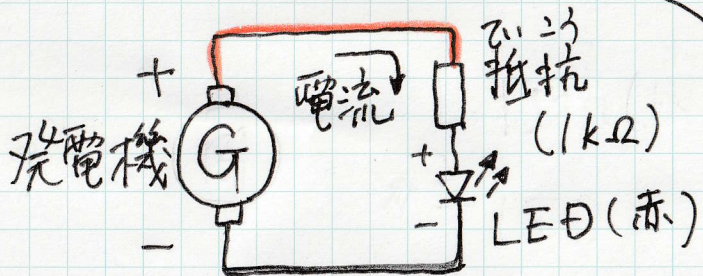

= 回路図 =